



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR MK-IV

ALUNOS:

Hendrick Silva Ferreira	2020026830
Vitor Jordão Carneiro Briglia	2021013087

**Março de 2025
Boa Vista/Roraima**



**PODER EXECUTIVO
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO**

ARQUITETURA E ORGANIZAÇÃO DE COMPUTADORES

RELATÓRIO DO PROJETO: PROCESSADOR MK-IV

**Março de 2025
Boa Vista/Roraima
Resumo**

Este relatório tem como objetivo apresentar a implementação de um processador uniciclo de 8 bits denominado MK-IV (Processador de 8 Bits). Serão apresentados seus principais componentes, bem como suas funcionalidades. O processador é capaz de executar instruções básicas como load, store, subtração, soma, beq e bne (saltos condicionais) e salto incondicional.

O componente é capaz de executar 3 tipos de instrução, que podem ser encontrados em um processador de arquitetura MIPS (O MIPS é uma arquitetura baseada em registrador, ou seja, a CPU utiliza apenas registradores para realizar suas operações aritméticas e lógicas). Instruções do tipo R (que utiliza os registradores como operandos), tipo I (que acessa um registrador com valor imediato), tipo J (instruções incondicionais, que irão mudar para outro endereço).

O processador é Uniciclo, ou seja, as instruções são executadas em apenas um ciclo de clock.

Conteúdo

1	Especificação.....	7
1.1	Plataforma de desenvolvimento.....	7
1.2	Conjunto de instruções.....	7
1.3	Descrição do Hardware.....	9
1.3.1	ALU ou ULA.....	9
1.3.2	Banco de registradores.....	10
1.3.3	Clock.....	11
1.3.4	Unidade de Controle.....	11
1.3.5	Memória de dados.....	13
1.3.6	Memória de Instruções.....	13
1.3.7	PC Counter.....	14
1.3.8	And.....	14
1.3.9	Mux_2x1.....	15
1.4	PC.....	15
1.5	ZERO.....	16
1.6	Datapath.....	16
2	Simulações e Testes.....	17
1.1	Descrição do programa	
1.2	Waveform	
3	Considerações Finais	
4	Repositorio do projeto	

Lista de Figuras

FIGURA 1 -	ESPECIFICAÇÕES NO QUARTUS.....	7
------------	--------------------------------	---

FIGURA 2 - RTL DA ULA.....	10
FIGURA 3 - RTL DO BANCO DE REGISTRADORES.....	11
FIGURA 4 - RTL DA UNIDADE DE CONTROLE.....	12
FIGURA 5 - RTL DA MEMÓRIA DE DADOS.....	14
FIGURA 6 - RTL DA MEMÓRIA DE INSTRUÇÕES.....	15
FIGURA 7 - RTL DO PC COUNTER.....	15
FIGURA 8 - RTL DO AND.....	16
FIGURA 9 - RTL DO MUX_2X1.....	16
FIGURA 10 - RTL DO PC.....	17
FIGURA 11 - RTL DO ZERO	17
FIGURA 12 - RTL DO MK-IV.....	18
FIGURA 13 – WAVEFORM 1.....	20
FIGURA 14 – WAVEFORM 2.....	21
FIGURA 15 – WAVEFORM 3.....	22

Lista de Tabelas

TABELA 1 – TABELA QUE MOSTRA A LISTA DE OPCODES DE UTILIZADOS PELO PROCESSADOR MK-IV	9
TABELA 2 – DETALHES DAS FLAGS DE CONTROLE DO PROCESSADOR.....	13
TABELA 3 - CÓDIGO FIBONACCI PARA O PROCESSADOR MK-IV.....	19

1 Especificação

Nesta seção é apresentado o conjunto de itens para o desenvolvimento do processador MK-IV, bem como a descrição detalhada de cada etapa da construção do processador.

1.1 Plataforma de desenvolvimento

Para a implementação do processador MK-IV foi utilizado o software Quartus Prime Lite Edition 20.1, software da Intel. Ele possui IDE para codificação, gerador de waveforms, possui ainda um visualizador de RTL, entre outras funcionalidades.

Quartus Prime Version	20.1.0 Build 711 06/05/2020 SJ Lite Edition
Revision Name	ProcessadorUniciclo
Top-level Entity Name	ProcessadorUniciclo
Family	Cyclone V
Device	5CGXFC7C7F23C8
Timing Models	Final
Logic utilization (in ALMs)	118 / 56,480 (< 1 %)
Total registers	72
Total pins	70 / 268 (26 %)
Total virtual pins	0
Total block memory bits	0 / 7,024,640 (0 %)
Total DSP Blocks	0 / 156 (0 %)
Total HSSI RX PCSs	0 / 6 (0 %)
Total HSSI PMA RX Deserializers	0 / 6 (0 %)
Total HSSI TX PCSs	0 / 6 (0 %)
Total HSSI PMA TX Serializers	0 / 6 (0 %)
Total PLLs	0 / 13 (0 %)
Total DLLs	0 / 4 (0 %)

FIGURA 1- ESPECIFICAÇÕES NO QUARTU

1.2 Conjunto de instruções

O processador MV-IV possui 4 registradores: S0, S1, S2, S3. Assim como 3 formatos de instruções de 8 bits cada, seguem algumas considerações sobre as estruturas contidas nas instruções:

Tipo R:

Opcode (4 bits): A operação básica a ser executada pelo processador, tradicionalmente chamado de código de operação;

Reg1 (5° e 6°bits): O registrador contendo o primeiro operando fonte e adicionalmente para alguns tipos de instruções (ex. instruções do tipo R) é o registrador de destino;

Reg2 (7° e 8° bits): O registrador contendo o segundo operando fonte;

Tipo I:

Opcode (4 bits): Define qual a operação será executada pelo processador;

Reg1 (5° e 6°bits): Endereço do registrador que será acessado;

Imediato (5° e 6°bits)

Tipo J:

Opcode (4 bits): Define qual operação será executada;

Endereço (últimos 4 bits): Endereço que será acessado pelo jump;

Tipo de Instruções:

Tipo R: Este formato aborda instruções de Load (exceto *load Immediately*), Store e instruções baseadas em operações aritméticas.

Formato para escrita de código em linguagem de alto nível:

Tipo da Instrução	Reg 1	Reg 2
-------------------	-------	-------

Formato para escrita em código binário:

4 bits	2 bits	2 bits
7-4	3-2	1-0
Opcod e	Reg 1	Reg 2

Tipo I: Este formato aborda instruções que usam um valor gerado no decorrer do programa;

Formato para escrita de código em linguagem de alto nível:

Tipo da Instrução	Reg 1	Reg 2
-------------------	-------	-------

Formato para escrita em código binário:

4 bits	2 bits	2 bits
7 - 4	3 - 2	1-0

Opcod e	Reg 1	Imediato
------------	----------	----------

Tipo J: Este formato está relacionado às instruções de salto incondicional (jump), e salto condicional (bne beq);

Formato para escrita de código em linguagem de alto nível:

Tipo de Instrução	Endereço
----------------------	----------

Formato para escrita em código binário:

4 bits	2 bits
7 - 4	3 - 0
Opcode	Endereço

Visão geral das instruções do Processador P8B:

O número de bits do campo **Opcode** das instruções é igual a quatro, sendo assim obtemos um total (bit(0e1) $\therefore 2^4 = 16$) de 16 Opcodes (**0-15**) que são distribuídos entre as instruções, assim como é apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 – Tabela que mostra a lista de Opcodes utilizadas pelo processador MK-IV.

Opcod e	Nome	Format o	Breve Descrição	Exemplo
0000	LW	R	Load	lw S0, memória(00)
0001	SW	R	Store	sw S0, memória(00)
0010	ADD	R	Soma	add S0, S1, ou seja: S0 = S0 + S1
0011	SUB	R	Subtração	sub S0, S1, ou seja: S0 = S0 - S1
0100	ADDI	I	Adição imediata	addi S0, 11, ou seja: S0 = S0 + 3
0101	SUBI	I	Subtração imediata	subi S0, 11, ou seja: S0 = S0 - 3
0110	MOVE	R	Move	move S0 S1, ou seja: S0 = S1
0111	LI	I	Load imediato	li S0, 11, ou seja: S0 = 3
1000	BEQ	J	Branch if equal	beq 0000
1001	BNE	J	Branch if not equal	bne 0000

1010	CMP	R	Comparação	cmp S0, S1
------	-----	---	------------	------------

1.3 Descrição do Hardware

Nesta seção são descritos os componentes do hardware que compõem o processador Quantum, incluindo uma descrição de suas funcionalidades, valores de entrada e saída.

1.3.1 ALU ou ULA

O componente ALU (Unidade Lógica Aritmética) tem como principal objetivo efetuar as principais operações aritméticas, dentre elas: soma, subtração, divisão (considerando apenas resultados inteiros) e multiplicação. Adicionalmente o QALU efetua operações de comparação de valor como maior ou igual, menor ou igual, somente maior, menor ou igual. O componente QALU recebe como entrada três valores: **A** – dado de 8bits para operação; **B** - dado de 8bits para operação e **OP** – identificador da operação que será realizada de 4bits. O QALU também possui três saídas: **zero** – identificador de resultado (2bit) para comparações (1 se verdade e 0 caso contrário); **overflow** – identificador de overflow caso a operação exceda os 8bits; e **result** – saída com o resultado das operações aritméticas;

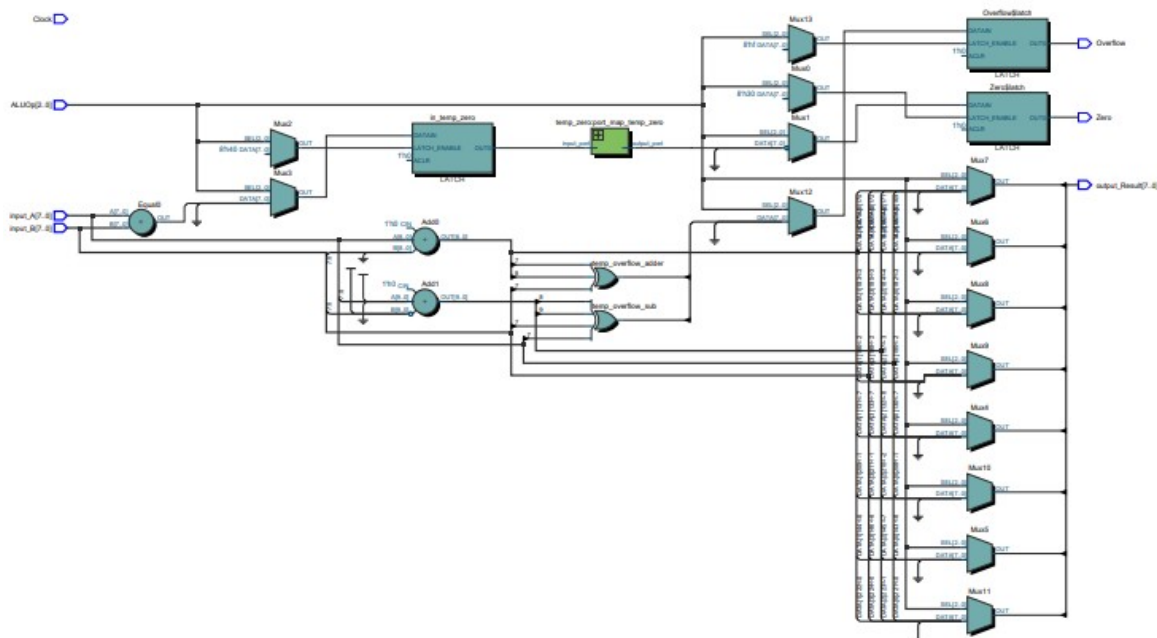


FIGURA 2 – RTL DA ULA

1.3.2 Banco de registradores

O Banco de registradores são uma forma de armazenar uma quantidade bits de forma mais rápida, principalmente por dispensar o acesso a memória, que no geral é mais lenta de acessar. Sua utilidade no desenvolvimento de processadores se dá pelo fato de poder armazenar e transferir dados entre outros registradores de modo mais eficaz.

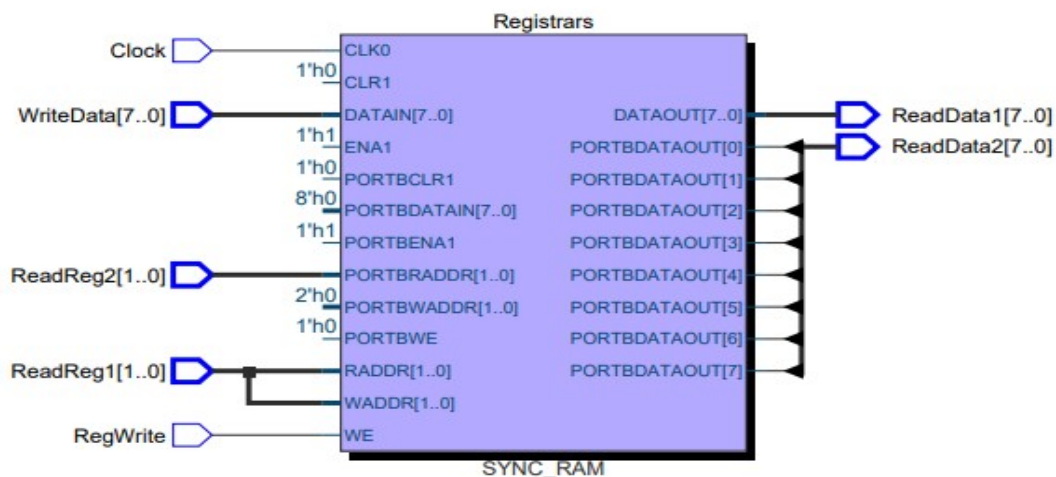


FIGURA 3 – RTL DO BANCO DE REGISTRADORES

1.3.3 Clock

O clock não foi implementado, porém é bastante importante para o funcionamento do processador, pois é o responsável pelo controle de ciclos da unidade e também simular os clocks.

1.3.4 Unidade de Controle

A unidade de controle é componente responsável por definir o caminho de dados de cada instrução, com base no opcode.

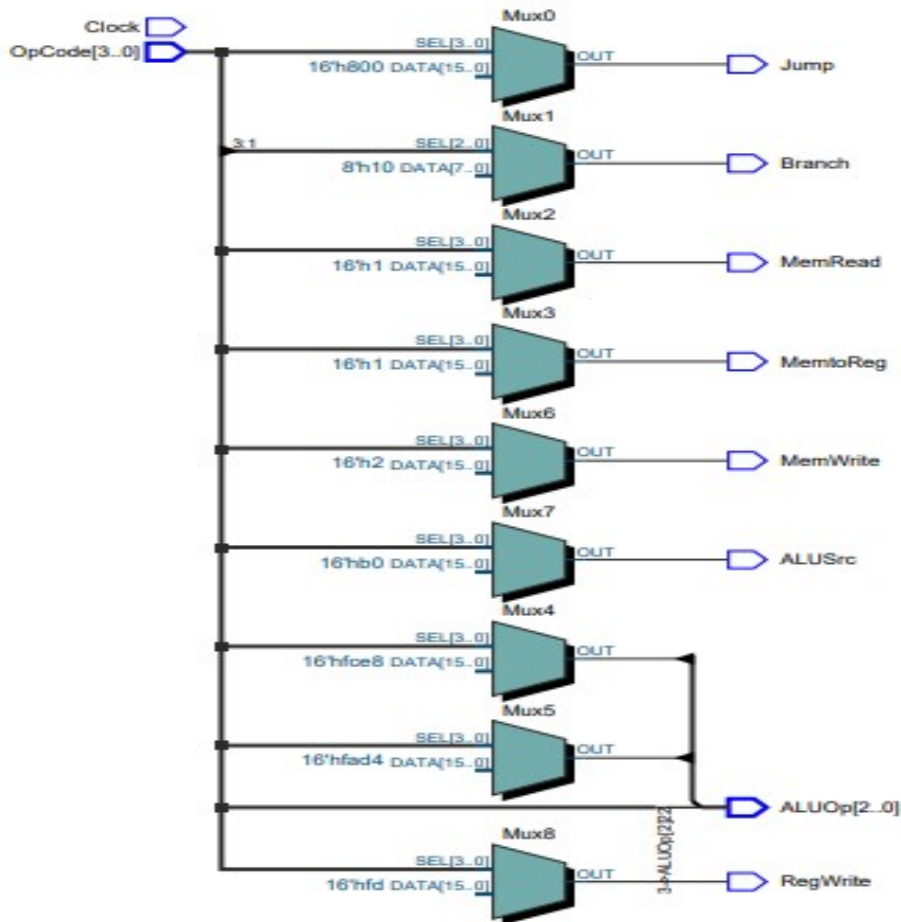


FIGURA 4 – RTL DA UNIDADE DE CONTROLE

Abaixo segue a tabela, onde é feita a associação entre os opcodes e as flags de controle:

Tabela 2 - Detalhes das flags de controle do processador.

Instrução	jump	Branch	Mem Read	MemtoReg	ALUOp	Mem Write	ALUSrc	Reg Write
lw	0	0	1	1	000	1	0	1
sw	0	0	0	0	000	0	0	0
add	0	0	0	0	001	0	0	1
sub	0	0	0	0	010	0	0	1
addi	0	0	0	0	001	0	1	1
subi	0	0	0	0	010	0	1	1

move	0	0	0	0	011	0	0	1
li	0	0	0	0	011	0	1	1
beq	0	1	0	0	100	0	0	0
bne	0	1	0	0	101	0	0	0
cmp	0	0	0	0	110	0	0	0
j	1	0	0	0	111	0	0	0

1.3.5 Memória de dados

É a unidade responsável pelo armazenamento de dados, podendo ser permanentes ou temporários. a memória de dados tem uma capacidade de armazenamento maior que a do banco de registradores e acaba sendo útil em programas que exigem a utilização de todos os registradores do banco ou que não se deseja perder o resultado de uma operação.

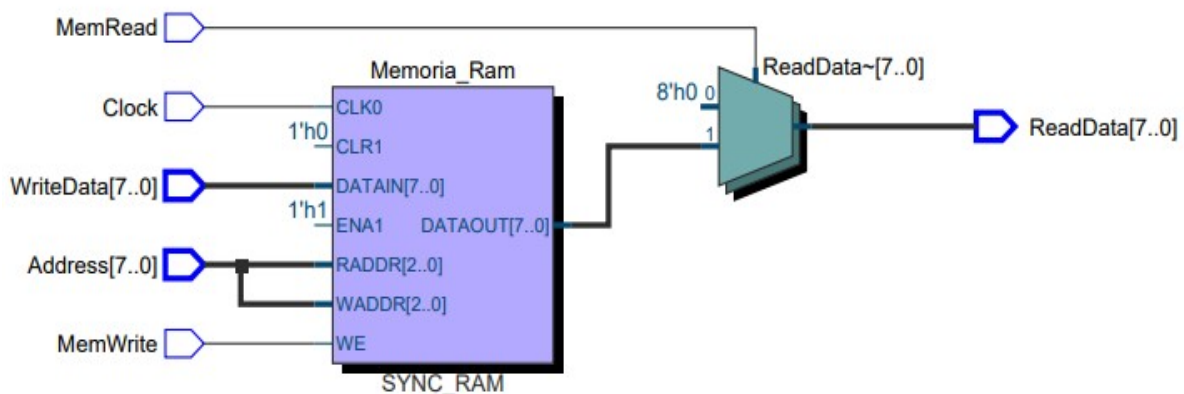


FIGURA 5 – RTL DA MEMÓRIA DE DADOS

1.3.6 Memória de Instruções

A memória de instruções é componente responsável por armazenar os passos das instruções. Dado um endereço, apresentar com saída a instrução correspondente.

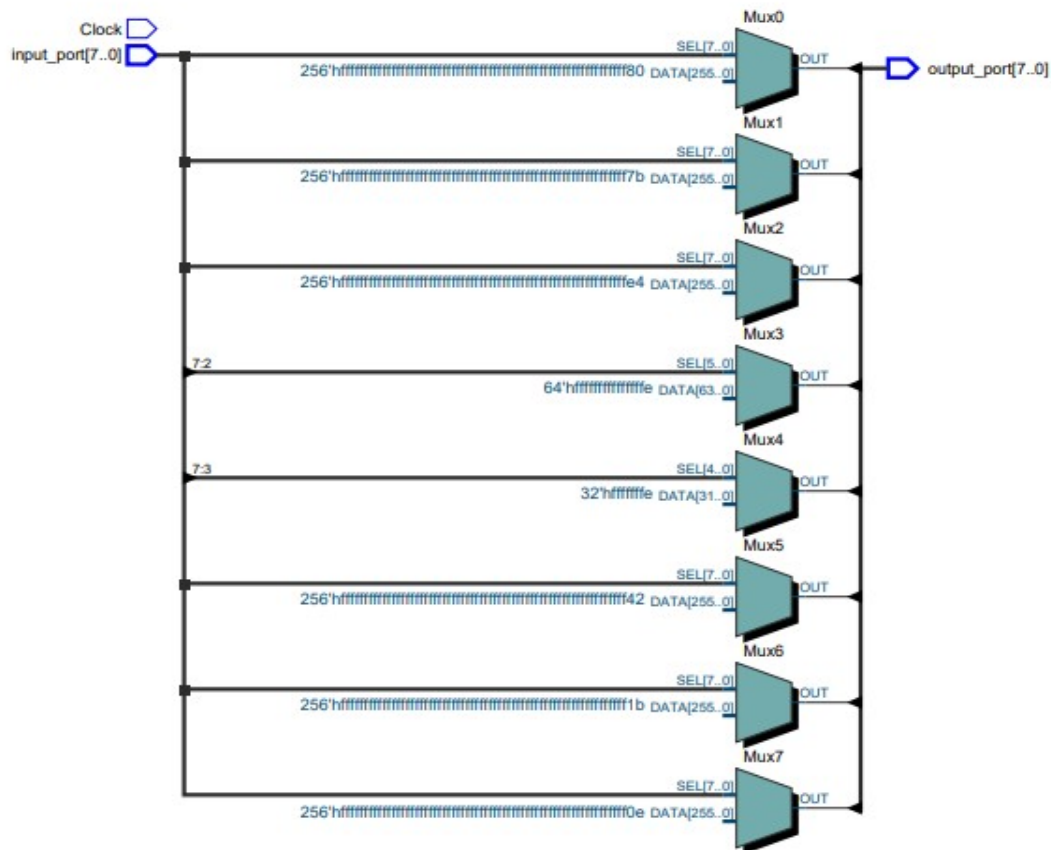


FIGURA 6 – RTL DA MEMÓRIA DE INSTRUÇÕES

1.3.7 PC Counter

É um componente que responsável por adicionar 1 passo no PC, ele adiciona 1 ao endereço recebido do PC fazendo com ele seja atualizado.

 


FIGURA 7 – RTL DO PC COUNTER

1.3.8 And

É um subcomponente que recebi 2 bits, sendo positivo quando ambos os bits valem 1.

 


FIGURA 8 – RTL DO AND

1.3.9 Mux_2x1

O multiplexador é um componente utilizado para selecionar dentre 2 valores qual será usado no processador.

 


FIGURA 9 – RTL DO MUX_2X1

1.4 PC

O PC (Program Counter) é um componente importante pois é o responsável por sequenciar o código, ao receber um clock igual a 1, recebe o valor de 8 bits, que são referentes ao endereço de uma instrução, e manda para 2 componentes para o PC Counter e a Memória de Instruções.

 


FIGURA 10 – RTL DO PC

1.5 ZERO


O zero é um componente que fica dentro da ULA, e somente é iniciado quando uma operação de comparação é solicitada, sua função basicamente é iniciar a flag necessária para essa operação.



FIGURA 11 – RTL DO ZERO

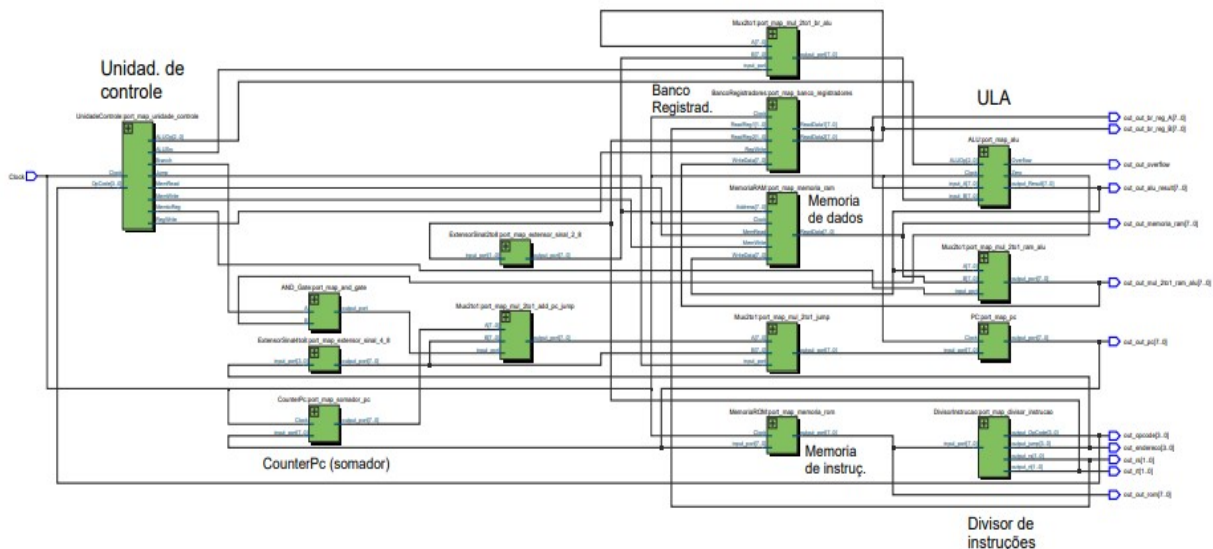1.6 Datapath

É a conexão entre as unidades funcionais formando um único caminho de dados e acrescentando uma unidade de controle responsável pelo gerenciamento das ações que serão realizadas para diferentes classes de instruções.



1 FIGURA 2 – RTL DO DATAPATH

2 Simulações e Testes

Objetivando analisar e verificar o funcionamento do processador, efetuamos alguns testes analisando cada componente do processador em específico, em seguida efetuamos testes de cada instrução que o processador implementa. Para demonstrar o funcionamento do processador MK-IV utilizaremos como exemplo o código para calcular o número da sequência de Fibonacci.

Tabela 3 - Código Fibonacci para o processador MK-IV

Endereço	Instrução	Linguagem de Alto Nível	Binário		
			Opcode	Reg2	Reg1
				Endereço imediato	
0	01111111	li S3, 3	0111	11	11
1	01001111	addi S3, 3	0100	11	11
2	00101111	add S3, S3	0010	11	11
3	01001100	addi S3, 0	0100	11	10
4	01001101	addi S3, 1	0100	11	01
5	01111001	li S2, 1	0111	10	01
6	01110000	S0, 0	0111	00	00
7	00010000	sw S0, ram(00)	0001	00	00
8	01110001	li S0, 1	0111	00	01
9	00010001	sw S0, ram(01)	0001	00	01
10	00000000	lw S0, ram(00)	0000	00	00
11	01100100	move S1, S0	0110	01	00
12	00000001	lw S0, ram(01)	0000	00	01
13	00100100	add S1, S0	0010	01	00
14	00010000	sw S0, ram(00)	0001	00	00

15	00010101	sw s1, ram(01)	0001	01	01
16	01001001	addi s2, 1	0100	10	01
17	10101011	cmp S2, S3	1010	10	11
18	10011010	bne 1010	1001	10	10
19	10011010	li S0, 0	0111	00	00
20	01110100	li S1, 0	0111	01	00
21	01111000	0 li S2, 0	0111	10	00
22	01111100	li S3, 0	0111	11	00

2.1 Descrição do Programa

O programa acima descrito representa o cálculo da sequência de Fibonacci. Os 4 registradores foram utilizados nesse programa, sendo que S0 foi utilizado para acessar os valores da RAM, S1 como auxiliar da soma, S2 como contador e, finalmente, S3 para o número Fibonacci objetivado. Enquanto o programa avança, são armazenados na memória RAM o último número da sequência e seu anterior.

2.2 Waveform

Verificando o resultado da simulação, após a simulação ser concluída temos a a seguinte waverform.

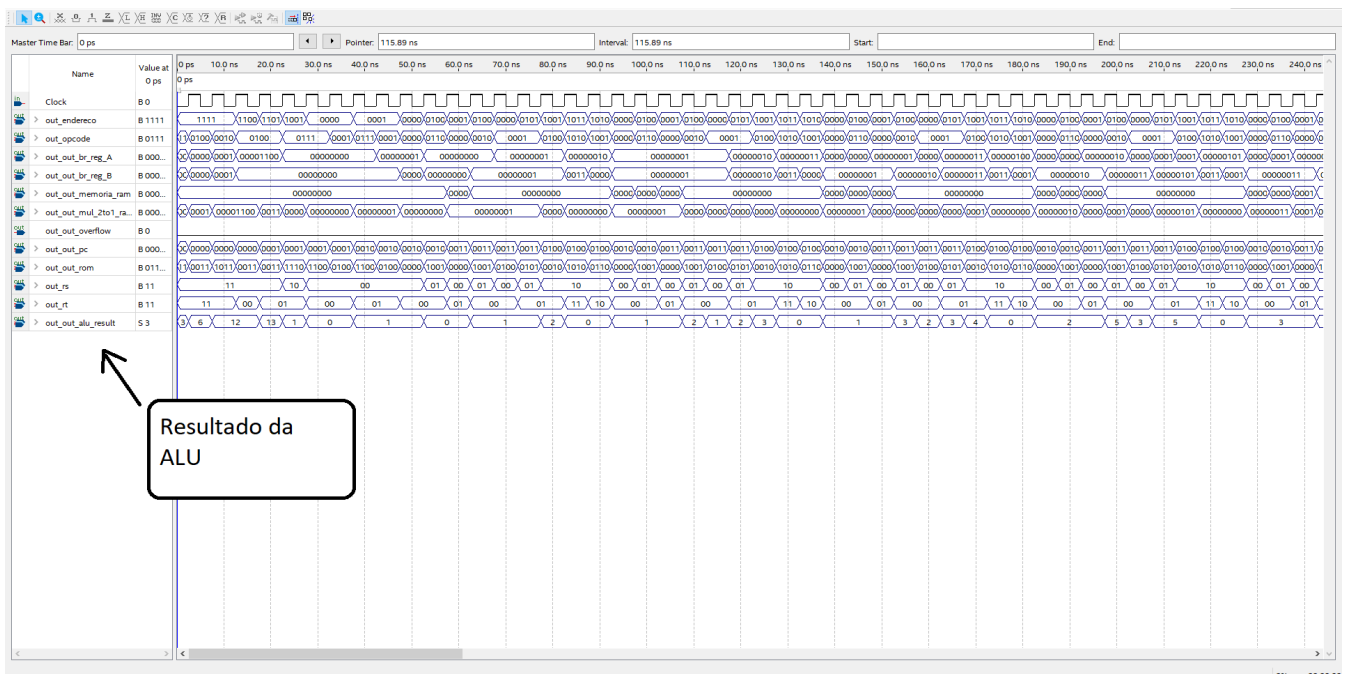


FIGURA 13 – WAVEFORM



FIGURA 14 – WAVEFORM

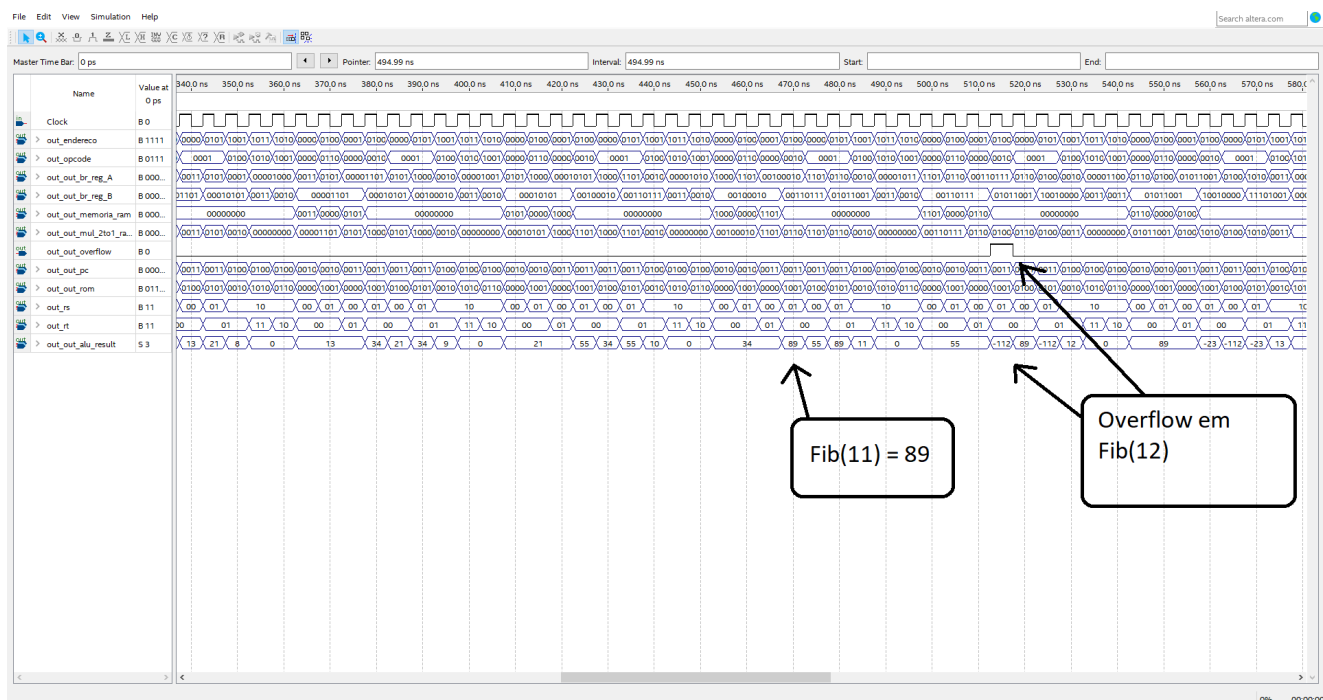


FIGURA 15 - WAVEFORM

3 Considerações Finais

Este relatório teve como objetivo apresentar o projeto e a implementação de um processador uniciclo de 8 bits denominado de MK-IV, bem como seus componentes principais e suas funcionalidades. Foi apresentado também o Datapath do processador com seus barramentos, esse processador pode executar os 3 tipos de instruções presentes em um processador de arquitetura MIPS, instruções do tipo R, tipo I, tipo J.

4 Repositório do projeto

[https://github.com/vitor1616/
AOC_VitorJordao_HendrikSilva_UFRR2024_ProjetoFinal.git](https://github.com/vitor1616/AOC_VitorJordao_HendrikSilva_UFRR2024_ProjetoFinal.git)